

# Pre-Report

## FPGA Lab

### Experiment 2



1928  
K. N. Toosi  
University of Technology  
Faculty of Electrical Engineering

Naghiloo 40010093 + Tofigh 40003913

FPGA Lab

Kimia Hadidi

1403/07/27

Designed By:



## بخش اول: مقسم فرکانس

## مرحله ۱-۱:

۱- با فرض اینکه کلاک ورودی همان اسیلاتور ۵۰ مگاهرتزی برد آزمایشگاه است، برای تولید کلاک ۱ هرتز مقدار Div چه خواهد شد؟

$$\frac{f_{CLK_{in}}}{2 \times Div} = \frac{50 \text{ MHz}}{2 \times Div} = 1 \text{ Hz} \rightarrow Div = 25 \text{ M}$$

۲- کد مربوط به این آزمایش را نوشته و جزئیات آن را توضیح دهید.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
```

پکیج STD\_LOGIC\_1164 از کتابخانه IEEE به منظور استفاده از تایپ STD\_LOGIC

بقیه پکیج ها برای انجام محاسبات

```
entity experiment_2_1 is
  generic ( n : integer := 25 * (10**6) );
  Port ( CLK_IN : in STD_LOGIC;
        CLK_OUT : inout STD_LOGIC:= '0' );
end experiment_2_1;
```

سیگنال های ورودی و خروجی

```
architecture Behavioral of experiment_2_1 is
  signal count : INTEGER := 0;
  signal CLK : STD_LOGIC := '0';
  constant Div : INTEGER := n;
```

سیگنال ها و ثابت های واسطه مورد نیاز در بدنه اصلی را اینجا تعریف میکنیم

```
begin
  process(Clk_in)
  begin
    if rising_edge(Clk_in) then
      count <= count + 1;
      if count = (Div-1) then
        CLK <= NOT CLK;
        count <= 0;
      end if;
    end if;
  end process;
  CLK_OUT <= CLK;
```

هر لبه بالارونده کلاک ورودی توسط سیگنال count شمرده میشود و با مقدار (Div-1) مقایسه میشود و در صورت برابری سیگنال CLK ما not میشود.


```
end Behavioral;
```

## مرحله ۲-۱:

با نوشتن یک Test bench در نرم افزار ISE در حالتی که فرکانس کلاک ورودی دلخواه باشد، با انتخاب Div مناسب، کلاک خروجی را با فرکانسی برابر با ۱/۴ فرکانس ورودی تولید کنیم. پاسخ شبیه سازی خود را نمایش دهید

```
-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
uut: entity work.experiment_2_1 generic map ( n => 2 ) PORT MAP ( CLK_IN => CLK_IN, CLK_OUT => CLK_OUT);

 CLK_IN <= not(CLK_IN) after CLK_IN_period/2;
```



## مرحله ۱-۳:

نتیجه ی گزارش سنتز را برای این طراحی ارائه دهید و دلیلی برای استفاده شدن این مقدار از منابع FPGA را گزارش کنید.

Advanced HDL Synthesis	
Advanced HDL Synthesis Report	
Macro Statistics	
# Counters	: 1
32-bit up counter	: 1
# Registers	: 1
Flip-Flops	: 1
Final Report	
Final Results	
RTL Top Level Output File Name	: experiment_2_1.ngc
Top Level Output File Name	: experiment_2_1
Output Format	: NGC
Optimization Goal	: Speed
Keep Hierarchy	: No
Design Statistics	
# IOs	: 2
Cell Usage :	
# BELS	: 114
# GND	: 1
# INV	: 2
# LUT1	: 31
# LUT4	: 8
# MUXCY	: 39
# VCC	: 1
# XORCY	: 32
# FlipFlops/Latches	: 33
# FDE	: 1
# FDR	: 32
# Clock Buffers	: 1
# BUFGP	: 1
# IO Buffers	: 1
# OBUF	: 1

یک شمارنده برای شمارش لبه بالارونده (تا ۲۵ میلیون لبه)

برای نگهداری کلاک خروجی تا اتمام شمارش

تعداد ورودی و خروجی ها (مجموعاً)

یک بافر برای کلاک

## مرحله ۱-۴:

کد UCF این طراحی را جهت پیاده سازی سخت افزاری بر روی برد آزمایشگاه بنویسید.

```
NET "CLK_IN" LOC = p80 ;
NET "CLK_OUT" LOC = p93 ;
```

## مرحله ۱-۲:

۱- تحقیق کنید تا چه فرکانسی تغییرات آن با چشم قابل تشخیص نمی‌باشد و دلیل آن را بیان کنید.

تغییرات فرکانس با چشم قابل تشخیص زمانی نیست که فرکانس به حدی بالا باشد که فریم‌های تصویر از توانایی پردازش چشم و مغز انسان فراتر برود. برای بیشتر افراد، این حدود ۶۰ هرتز است. بالاتر از این فرکانس، تصاویر به نظر پیوسته می‌آیند و تغییرات به‌سختی قابل تشخیص می‌باشند.

چشم انسان به‌طور طبیعی می‌تواند فرکانس‌های پایین‌تر را تشخیص دهد، اما در فرکانس‌های بالاتر، پردازش اطلاعات با تأخیر روبه‌رو می‌شود و تصاویر مداوم به نظر می‌رسند.

۲- کد مربوط به این آزمایش را نوشته و جزئیات آن را توضیح دهید.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
```

پکیج STD\_LOGIC\_1164 از کتابخانه IEEE به منظور استفاده از تایپ STD\_LOGIC

بقیه پکیج‌ها برای انجام محاسبات

```
entity experiment_2_2 is
  Port ( CLK : in  STD_LOGIC;
        DATA_IN : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        SEG_SEL : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        SEG_OUT : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end experiment_2_2;
```

سیگنال‌های ورودی و خروجی

```
architecture Behavioral of experiment_2_2 is
```

```
  signal digit_select : STD_LOGIC := '0';
  signal digit_ones : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
  signal digit_tens : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
  signal digit_out : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
begin
  digit_ones <= DATA_IN(3 downto 0);
  digit_tens <= DATA_IN(7 downto 4);
```

تعریف سیگنال‌هایی به منظور جدا کردن یکان و دهگان عدد ورودی و نیز یک سیگنال برای سویچ کردن بین دو سون‌سگمنت

```
  process(CLK)
  begin
    if rising_edge(CLK) then
      if digit_select = '0' then
        SEG_SEL <= "0001";
        digit_out <= digit_ones;
        digit_select <= '1';
      else
        SEG_SEL <= "0010";
        digit_out <= digit_tens;
        digit_select <= '0';
      end if;
    end if;
  end process;
```

با هر لبه کلاک بین نمایش یکان و دهگان عدد مد نظر سویچ می‌کنیم

```
  WITH digit_out SELECT
  SEG_OUT <= "1100000" WHEN "0000" ,
    "11111001" WHEN "0001" ,
    "10100100" WHEN "0010" ,
    "10110000" WHEN "0011" ,
    "10011001" WHEN "0100" ,
    "10010010" WHEN "0101" ,
    "10000010" WHEN "0110" ,
    "11111000" WHEN "0111" ,
    "10000000" WHEN "1000" ,
    "10010000" WHEN "1001" ,
    "10001000" WHEN "1010" ,
```

این قسمت از کد عیناً مشابه آزمایش اول می‌باشد و لذا توضیحی داده نمی‌شود.

```

"1000011" WHEN "1011" ,
"11100110" WHEN "1100" ,
"10100001" WHEN "1101" ,
"10000110" WHEN "1110" ,
"10001110" WHEN "1111" ,
"00000000" WHEN others ;

```

```
end Behavioral;
```


## مرحله ۲-۲:

با نوشتن یک Test bench در نرم افزار ISE آپاسخ شبیه سازی را در حالتی که عدد ورودی 11010010 باشد، نمایش دهید.

```

DATA_IN <= "00000000" , "11010001" AFTER 40 ns , "11010010" AFTER 80 ns ;
-- Clock process definitions
CLK_process :process
begin
    CLK <= '0';
    wait for CLK_period/2;
    CLK <= '1';
    wait for CLK_period/2;
end process;

```

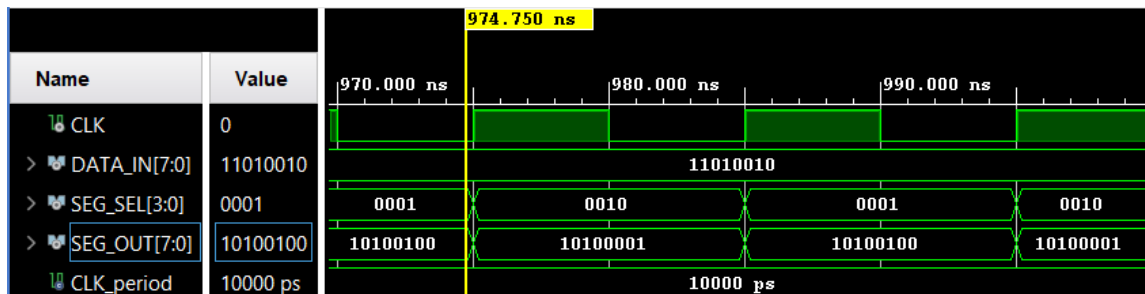

## مرحله ۳-۲:

نتیجه ی گزارش سنتز را برای این طراحی ارائه دهید و دلیلی برای استفاده شدن این مقدار از منابع FPGA را گزارش کنید.

```

=====
Advanced HDL Synthesis Report
=====
Macro Statistics
# ROMs : 1
16x8-bit ROM : 1
# Registers : 9
Flip-Flops : 9
=====
* Final Report
=====
Final Results
RTL Top Level Output File Name : experiment_2_2.ngr
Top Level Output File Name : experiment_2_2
Output Format : NGC
Optimization Goal : Speed
Keep Hierarchy : No

Design Statistics
# IOs : 21

Cell Usage :
# BELS : 13
# GND : 1
# LUT3 : 4
# LUT4 : 7
# VCC : 1
# FlipFlops/Latches : 6
# FD : 5
# FDR : 1
# Clock Buffers : 1
# BUFGP : 1
# IO Buffers : 20
# IBUF : 8
# OBUF : 12
=====

```

یک رام به دلیل نیاز به ذخیره سازی مقادیر باینری معادل برای روشن شدن سون سگمنت و نمایش اعداد

ما در قسمت پراسس، به نحوی سیگنال ها را assign کردیم که ۹ بیت سر راهشان فلیپ فلاپ قرار گرفت که در زیر این سیگنال ها مشاهده میکنیم:

SEG\_SEL  
digit\_out  
digit\_select

مجموعاً ۲۱ ورودی/خروجی

## مرحله ۲-۴:

کد UCF این طراحی را جهت پیاده سازی سخت افزاری بر روی برد آزمایشگاه بنویسید.

```
NET "CLK" LOC = p181 ;

NET "DATA_IN[7]" LOC = p24 ;
NET "DATA_IN[6]" LOC = p26 ;
NET "DATA_IN[5]" LOC = p27 ;
NET "DATA_IN[4]" LOC = p28 ;
NET "DATA_IN[3]" LOC = p29 ;
NET "DATA_IN[2]" LOC = p31 ;
NET "DATA_IN[1]" LOC = p33 ;
NET "DATA_IN[0]" LOC = p34 ;

NET "SEG_SEL[3]" LOC = p130 ;
NET "SEG_SEL[2]" LOC = p128 ;
NET "SEG_SEL[1]" LOC = p126 ;
NET "SEG_SEL[0]" LOC = p125 ;

NET "SEG_OUT[7]" LOC = p131 ;
NET "SEG_OUT[6]" LOC = p132 ;
NET "SEG_OUT[5]" LOC = p133 ;
NET "SEG_OUT[4]" LOC = p135 ;
NET "SEG_OUT[3]" LOC = p137 ;
NET "SEG_OUT[2]" LOC = p138 ;
NET "SEG_OUT[1]" LOC = p139 ;
NET "SEG_OUT[0]" LOC = p140 ;
```

## بخش سوم: بالا/پایین شمار دورقمی مبنای ۱۶

## مرحله ۳-۱:

- ۱- با توجه به ورودیها چند حالت ممکن پیش بیاید، آنها را ذکر کنید.  
اگر en صفر باشد، شمارشی انجام نمی‌شود.  
اگر en و updown هر دو ۱ باشند، شمارش به سمت بالا انجام می‌شود.  
اگر en یک ولی updown صفر باشد، شمارش به سمت پایین انجام می‌شود.

- ۲- کد مربوط به این آزمایش را نوشته و جزئیات آن را توضیح دهید.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
```

پکیج STD\_LOGIC\_1164 از کتابخانه IEEE به منظور استفاده از تایپ STD\_LOGIC

```
entity experiment_2_3 is
  Port ( CLK : in STD_LOGIC;
        ENABLE : in STD_LOGIC;
        UP_DOWN : in STD_LOGIC;
        COUNTER_OUT : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end experiment_2_3;
```

بقیه پکیج‌ها برای انجام محاسبات

سیگنال‌های ورودی و خروجی

```
architecture Behavioral of experiment_2_3 is
```

```
  signal counter : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) := "00000000";
```

```
begin
```

```
  process(CLK)
  begin
    if rising_edge(CLK) then
      if ENABLE = '1' then
        if UP_DOWN = '1' then counter <= counter + 1;
        else counter <= counter - 1;
        end if;
      end if;
    end if;
  end process;
```

بسیار ساده است، به طوری که با هر لبه کلاک،  
در صورتی که En فعال باشد، اگر در حالت بالا شمار  
باشیم، یک واحد افزایش و گرنه یک واحد  
کاهش می‌دهیم.

```
  COUNTER_OUT <= counter;
end Behavioral;
```






## مرحله ۳-۲:

بانوشتن یک Test bench در نرم افزار ISE پاسخ شبیه سازی را با توجه به شرایط زیر نمایش دهید.

به ازای کلاک ورودی با فرکانس دلخواه، ابتدا شمارنده در حالت بالا شمار باشد و از ۰ تا F۰ شروع به شمارش کند و سپس با تغییر ورودی Up/Down در حالت پایین شمار قرار گرفته و تا F0 بشمارد.

```
-- Clock process definitions
CLK_process :process
begin
    CLK <= '0';
    wait for CLK_period/2;
    CLK <= '1';
    wait for CLK_period/2;
end process;

   -- Stimulus process
stim_proc: process
begin
    wait for 150 ns;
    UP_DOWN <= '0';
    wait for 150 ns;
    ENABLE <= '0';
    wait for 500 ns;
    ENABLE <= '1';
    wait;
end process;
```



## مرحله ۳-۳:

گزارش سنتز با دلیل.

Advanced HDL Synthesis Report	
Macro Statistics	
# Counters	: 1
8-bit <u>updown</u> counter	: 1
Design Statistics	
# IOs	: 11
Cell Usage :	
# BELS	: 24
# INV	: 1
# LUT2	: 8
# MUXCY	: 7
# XORCY	: 8
# FlipFlops/Latches	: 8
# FDE	: 8
# Clock Buffers	: 1
# BUFGP	: 1
# IO Buffers	: 10
# IBUF	: 2
# OBUF	: 8

اصلا هدف کد یک شمارنده بالا/پایین هست که  
خب اینجا هم یک دونه ۸ بیتی از آن استخراج شده  
که طبیعی است

مجموعاً ۱۱ خروجی و ورودی داریم

که ۲ ورودی

۸ خروجی

۱ کلاک

```
NET "CLK" LOC = p181 ;  
  
NET "ENABLE" LOC = p12 ;  
NET "UP_DOWN" LOC = p11 ;  
  
NET "COUNTER_OUT[7]" LOC = p102 ;  
NET "COUNTER_OUT[6]" LOC = p101 ;  
NET "COUNTER_OUT[5]" LOC = p100 ;  
NET "COUNTER_OUT[4]" LOC = p97 ;  
NET "COUNTER_OUT[3]" LOC = p96 ;  
NET "COUNTER_OUT[2]" LOC = p95 ;  
NET "COUNTER_OUT[1]" LOC = p94 ;  
NET "COUNTER_OUT[0]" LOC = p93 ;
```