

مرحله 1:

ا- در جدولی، معادل 7-Segment اعداد ه تا F را برای 7-Segment آند مشترک بنویسید.

	DP	G F		Ε	D	С	В	Α
0	1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0	1
2	1	0	1	0	0	1	0	0
3	1	0	1	1	0	0	0	0
4	1	0	0	1	1	0	0	1
5	1	0	0	1	0	0	1	0
6	1	0	0	0	0	0	1	0
7	1	1	1	1	1	0	0	0
8	1	0	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0	0	0
Α	1	0	0	0	1	0	0	0
В	1	0	0	0	0	0	1	1
С	1	1	0	0	0	1	1	0
D	1	0	1	0	0	0	0	1
E	1	0	0	0	0	1	1	0
F	1	0	0	0	1	1	1	0

8	Segments (✓= ON)						Display	Segments (√= ON)						Display	
а	b	С	d	е	f	g	Diopidy	а	b	С	d	е	f	g	Display
<b>✓</b>	/	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>			/	<b>✓</b>	/	<b>✓</b>	/	<b>✓</b>	/	8
	/	<b>✓</b>					- 1	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>/</b>			<b>✓</b>	<b>✓</b>	9
/	/		<b>✓</b>	<b>✓</b>		/	2	/	<b>/</b>	/		/	/	1	R
1	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>			<b>✓</b>	3			/	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>/</b>	<b>✓</b>	Ь
	<b>✓</b>	/			<b>✓</b>	<b>✓</b>	4	<b>✓</b>			<b>✓</b>	<b>/</b>	<b>/</b>		
<b>✓</b>		<b>✓</b>	<b>✓</b>		/	<b>/</b>	5		/	<b>/</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>		/	<b>=</b> '
<b>✓</b>		<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>/</b>	<b>✓</b>	/	5	<b>✓</b>			<b>/</b>	/	<b>/</b>	/	E
<b>/</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>					7	/				/	/	/	F

۲- کد مربوط به این آزمایش را که باید به صورت ترکیبی باشد، نوشته و جزئیات آن را توضیح دهید.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

STD_LOGIC منظور استفاده از تایپ STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Seven_Segment is

Port(inDigit : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    inSelect : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    outSelect : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    out7Seg : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));


end Seven_Segment;
```

```
architecture DataFlow of Seven_Segment is
begin
                                     سیگنال فعال کردن سون سگمنت ها باید عینا
outSelect <= inSelect; =</pre>
                                                در خروجی قرار گیرند
with inDigit select
                        when "0000",
    out7Seg <= X"CO"
                        when "0001",
                X"F9"
                                        -- 1
                        when "0010"
                X"A4"
                                        -- 2
                        when "0011"
                X"B0"
                                        -- 3
                        when "0011", when "0100",
                X"99"
                                        -- 4
                        when "0101",
                X"92"
                X"82"
                        when "0110",
                                        -- 6
                                                   معادل هر عدد در سون سگمنت که در مرحله اول
                        when "0111",
                X"F8"
                                        -- 7
                        when "1000",
                X"80"
                                        -- 8
                                                             در سوال اول بدست آمد
                        when "1001",
                                       -- 9
                X"90"
                        when "1010",
                X"88"
                        when "1011",
                X"83"
                                       -- b
                        when "1100",
                X"C6"
                                       -- C
                         when "1101",
                X"A1"
                                        -- d
                        when "1110",
when "1111",
                X"86"
                                        -- E
                X"8E"
                                        -- F
                X"FF"
                        when others; -- Default: all segments off (invalid input)
```


## end DataFlow;
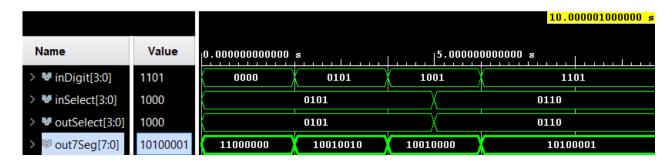
## مرحله۲:

```
inSelect <= "0101", "0110" after 5 sec, "1000" after 10 sec;
inDigit <= "0000", "0101" after 2 sec, "1001" after 4 sec, "1101" after 6 sec;</pre>
```



## مرحله۳:

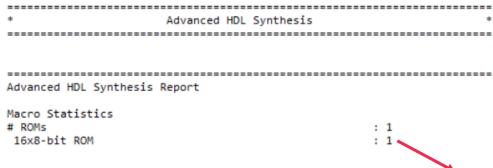

استفاده از رام ۸×۱۶ به منظور نگهداری از مقادیر معادل هر عدد در سون سگمنت 

```
Final Report
Final Results
RTL Top Level Output File Name
                                    : main.ngr
Top Level Output File Name
                                     : main
Output Format
                                    : NGC
Optimization Goal
                                     : Speed
Keep Hierarchy
                                     : No
Design Statistics
                                     : 20
# IOs
                                                        همانطور که از تعداد بیت های موجود در سیگنال
Cell Usage :
                                                          های ENTITY مشخص هست، ما ۸ ورودی و ۱۲
# BELS
                                     : 8
       LUT4
                                    : 7
                                                          خروجی و مجموعه ۲۰ ورودی/خروجی داریم.
       VCC
                                      1
                                    : 20
# IO Buffers
       IBUF
                                    : 8
       OBUE
                                     : 12
#
Device utilization summary:
                                                                از ۷ تا LUT استفاده شده است که مقدار خیلی
                                                               کمی است و تقریباه درصد از منابع LUT را اشغال
Selected Device : 3s400pq208-4
                                                                              کرده است.
Number of Slices:
                                            4 out of
                                                        3584
Number of 4 input LUTs:
                                            7
                                               out of
                                                        7168
                                                                  0%
Number of IOs:
                                           20
Number of bonded IOBs:
                                           20 out of
                                                         141
                                                                 14%
```

## مرحله ۴:

```
NET "inDigit[3]" LOC = p29 ;
NET "inDigit[2]" LOC = p31 ;
NET "inDigit[1]" LOC = p33 ;
NET "inDigit[0]" LOC = p34 ;
NET "inSelect[3]" LOC = p9 ;
NET "inSelect[2]" LOC = p10 ;
NET "inSelect[1]" LOC = p11 ;
NET "inSelect[0]" LOC = p12 ;
NET "outSelect[3]" LOC = p130 ;
NET "outSelect[2]" LOC = p128 ;
NET "outSelect[1]" LOC = p126 ;
NET "outSelect[0]" LOC = p125 ;
NET "out7Seg[7]" LOC = p131 ;
NET "out7Seg[6]" LOC = p132 ;
NET "out7Seg[5]" LOC = p133 ;
NET "out7Seg[4]" LOC = p135;
NET "out7Seg[3]" LOC = p137;
NET "out7Seg[2]" LOC = p138;
NET "out7Seg[1]" LOC = p139;
NET "out7Seg[\theta]" LOC = p140;
```